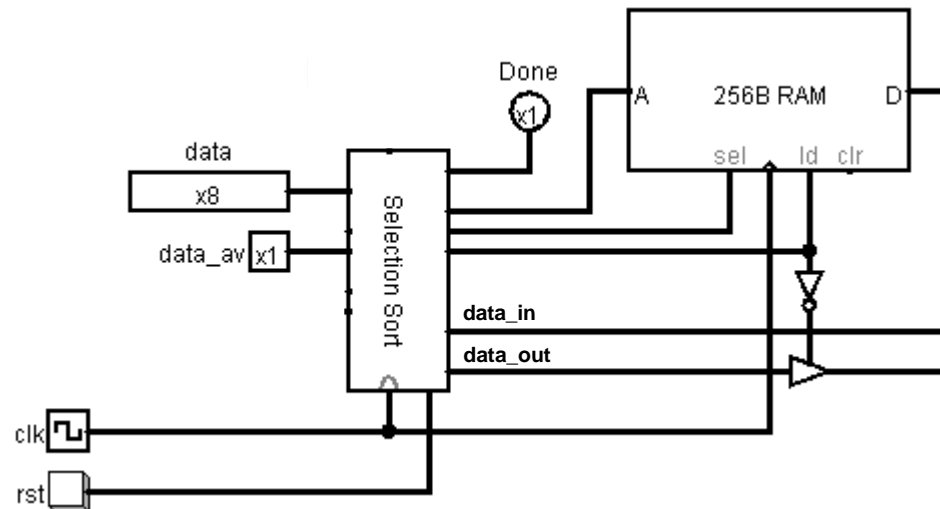


Trabalho 1 – parte 2

- ❑ Implementar em VHDL duas *architectures* para o processador *SelectionSort*
 1. Comportamental + estrutural (*ControlPath* + *DataPath*)
 - ❑ A descrição VHDL deve ser baseada no projeto implementado na parte 1 do trabalho
 2. Totalmente comportamental
 - ❑ A descrição deve ser baseada na FSMD que descreve o comportamento do processador




Trabalho 1 – parte 2

□ *Architecture* Comportamental + estrutural

■ Estrutura da descrição

- 4 entidades: *SelectionSort*, *ControlPath*, *DataPath* e *Memory*
- Cada entidade corresponde a um arquivo .vhd de mesmo nome

 


Trabalho 1 – parte 2

□ *Architecture* Comportamental + estrutural

■ Estrutura da descrição

- Criar *package* SelectionSort_pkg contendo a definição de uma *record* com todos sinais de controle do *ControlPath* para o *DataPath*

 


Trabalho 1 – parte 2

□ *Architecture* Comportamental + estrutural

■ *DataPath* (DataPath.vhd)

- Estrutural + comportamental
- Registradores devem ser instâncias do registrador genérico RegisterNbits (RegisterNbits.vhd)

 

Trabalho 1 – parte 2


☐ *Architecture* Comportamental + estrutural

■ *ControlPath* (ControlPath.vhd)

- ☐ Totalmente comportamental
- ☐ Registrador de estados + circuitos de saídas e próximo estado

Dica:

- Começar pelo *ControlPath*
- Criar um *test bench* para testar o *ControlPath*

 

Trabalho 1 – parte 2


□ *Architecture* Comportamental + estrutural

■ *SelectionSort* (SelectionSort.vhd)

- Estrutural (ligação entre *DataPath* e *ControlPath*)
- Utilizar a *record* definida no SelectionSort_pkg na conexão dos blocos


Dica fundamental:

- NÃO DEIXEM PARA TESTAR (*test bench*) QUANDO ESTIVER TUDO DESCRITO EM VHDL!!!

 

Trabalho 1 – parte 2


- *Architecture* totalmente comportamental
 - SelectionSort (SelectionSort.vhd)
 - 2 entidades: *SelectionSort* e *Memory*
 - **Deve ser entregue o diagrama da FSMD impresso**
 - **Esta descrição deve ter exatamente o mesmo tempo de execução da primeira *architecture***

 

Trabalho 1 – parte 2

□ Memória (Memory.vhd)


- A memória deve ser inicializada a partir de um arquivo texto (parâmetro *imageFileName*)
- O arquivo deve conter em cada linha um valor hexadecimal. A quantidade de dígitos de cada valor depende da largura da palavra da memória (parâmetro DATA_WIDTH)
- Cada linha do arquivo corresponde a um endereço da memória
- Exemplo: DATA_WIDTH = 32

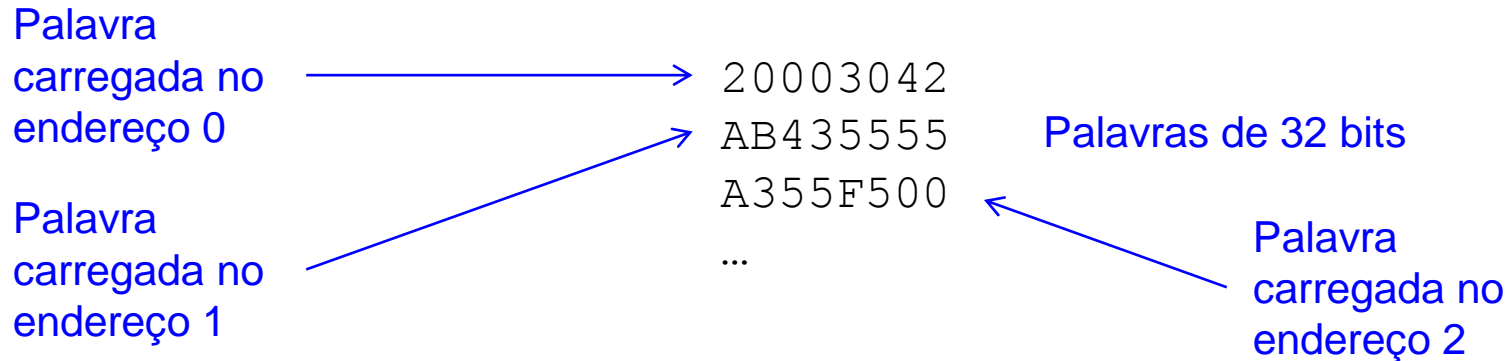

Trabalho 1 – parte 2

□ *Test bench* (SelectionSort_tb.vhd)

 - Deve existir um único *test bench* no qual será instanciado as duas descrições do *SelectionSort* e duas memórias
- Os mesmos sinais de estímulos devem ser fornecidos aos dois processadores (*clock*, *reset*, *data*, *data_av*)
- Na apresentação, os dois devem ser simulados simultaneamente a fim de verificar **exatamente o mesmo comportamento ciclo-a-ciclo e o mesmo tempo de execução**




VHDL

□ Simulação simultânea de duas *architectures*


■ Divider

□ Exemplo: $7/2 = 3$, Resto = 1

 

Trabalho 1 – parte 2

- ❑ Será fornecido um processador que implementa o algoritmo *BubbleSort*, o qual segue o mesmo formato do trabalho a ser feito

 

Trabalho 1 – parte 2

- ❑ Entrega dia 23/6 (todos grupos)
 - Em relação à descrição totalmente comportamental
 - ❑ Entregar grafo da FSMD [impresso](#)
 - Arquivos VHDL submetidos via *moodle* por um integrante do grupo
 - ❑ Apresentação 23/6 e 26/6
 - ❑ Para a parte 2 do trabalho, os mesmos grupos deverão ser mantidos
-